

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ก
สารบัญ.....	ก
สารบัญตาราง.....	ก
สารบัญรูป.....	ก
 บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัจจุบัน.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบข่ายของโครงการ.....	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ.....	2
1.5 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ.....	3
1.6 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงการ.....	3
 บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	
2.1 พื้นฐานทั่วไปของสเต็ปเบอร์น์มอเตอร์.....	4
2.2 ส่วนการเขียนโปรแกรม.....	10
2.3 รายละเอียดการ์ด ET-PC 8255.....	13
 บทที่ 3 การออกแบบระบบจับภาพอัตโนมัติ	
3.1 ออกแบบโครงสร้างภาพรวมการทำงานของเครื่องตรวจช้อสอบแบบฝึกหัด.....	15
3.2 ออกแบบและจัดทำโครงสร้าง.....	15
3.3 เลือกสเต็ปเบอร์น์มอเตอร์.....	16
3.4 ออกแบบวงจรควบคุมสเต็ปเบอร์น์มอเตอร์.....	16
3.5 ออกแบบวงจรเชื่อมเข้า.....	16
3.6 ออกแบบโปรแกรม.....	17
 บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์	
4.1 การทดลองเกี่ยวกับสเต็ปเบอร์น์มอเตอร์.....	21
4.2 การทดลองเกี่ยวกับสเต็ปเบอร์น์มอเตอร์.....	22
4.3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับส่วนของโปรแกรม.....	23

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 บทสรุป	
5.1 สรุปการทดลอง	29
5.2 ปัญหาและวิธีการแก้ไข.....	29
5.3 ข้อคิดและข้อเตือน.....	31
5.4 แนวทางสำหรับการพัฒนา.....	31
เอกสารอ้างอิง.....	32
ภาคผนวก ก.....	33
ภาคผนวก ข.....	42
ประวัติผู้จัดทำโครงการ.....	62

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ระยะเวลาการทำงาน.....	2
1.2 งบประมาณ.....	3
2.1 ขั้นตอนการกระดับความต้องการแบบเฟสเบฟ.....	8
2.2 ขั้นตอนการกระดับความต้องการแบบ 2 เฟส	9
2.3 ขั้นตอนการกระดับความต้องการแบบครึ่งสเต็ป.....	9
4.1 ผลการวัดค่าความต่างศักย์ของเชิงเรื่อง.....	22

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ลักษณะการพัฒนาคุณภาพน้ำดื่มสเตเตอร์	5
2.2 ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบ 4 เฟส	6
2.3 ใบโพล่าสตีปเปอร์น้ำดื่มแบบ 2 เฟส	7
2.4 ฐานโพล่าสตีปเปอร์น้ำดื่ม	8
3.1 โครงสร้างภาพรวมการทำงานของเครื่องตรวจข้อสอบแบบผ่านค่า	15
3.2 วงจรควบคุมสตีปเปอร์น้ำดื่ม	16
3.3 วงจรเซ็นเซอร์	16
3.4 แสดงหน้าจอหลัก	17
3.5 แสดงผลหน้าจอกำหนดรายละเอียด	18
3.6 แสดงผลหน้าจอเซตค่าตอบ	18
3.7 แสดงผลหน้าจอแสดงผล	19
3.8 Flowchart ของโปรแกรมหลัก	20
4.1 แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล	25
4.2 ตัวอย่างการเลือกค่าตอบ	27
ก-1 บอร์ดเซ็นเซอร์ตัวรับ	33
ก-2 บอร์ดเซ็นเซอร์	34
ก-3 บอร์ดบีฟเฟอร์	34
ก-4 บอร์ดวงจรขั้บวนน้ำดื่ม	35
ก-5 ตัวเครื่องตรวจข้อสอบแบบผ่านค่า	36
ก-6 หน้าจอเมนูหลัก	37
ก-7 หน้าจอตรวจสอบเซ็นเซอร์	38
ก-8 หน้าจอกำหนดรายละเอียด	38
ก-9 หน้าจอใส่ค่าตอบที่มีเมนูใส่ค่าตอบ	39
ก-10 หน้าจอใส่ค่าตอบ	39
ก-11 หน้าจอการตรวจ	40
ก-12 หน้าจอรายงานผลการตรวจ	40
ก-13 หน้าจอฉุกเฉิน	41
ก-14 หน้าจอใส่ค่าตอบฉุกเฉิน	41