

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ก
กิตติกรรมประกาศ.....	ก
สารบัญ.....	ก
สารบัญตราง.....	ก
สารบัญรูป.....	ก
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบข่ายงาน.....	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 งบประมาณ.....	3
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	
2.1 การติดต่อกัน ไมโครคอมพิวเตอร์.....	4
2.2 หัวพยากรณ์คอมพิวเตอร์.....	8
2.3 สายต่อไปร์มอเตอร์.....	10
2.4 การ Interface กับ Serial Port.....	16
2.5 ISA Connector.....	24
2.6 บาร์โค้ด.....	27
2.7 ไมโครคอนโทรลเลอร์.....	43
บทที่ 3 การดำเนินการทดลอง	
3.1 ออกแบบ Flowchart เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงาน.....	64
3.2 เผชิญลักษณะที่สร้างวงจรชิ้น.....	66
บทที่ 4 ผลการทดลองและผลการวิเคราะห์	
4.1 การทดลองโปรแกรมควบคุมสเต็ปไปร์มอเตอร์และวงจร ไดรฟ์มอเตอร์.....	70

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.2 การทดสอบไครเพิมอ歇อร์กับประตูกดจำลอง.....	70
4.3 การทดสอบวงจร MCS-51.....	70
4.4 การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล.....	71
4.5 การทดสอบการรูดบัตรบาร์โค้ดแล้วประชุมตัวให้แสดงผลออกทาง VB6.....	71
4.6 การทดสอบการเคลื่อนที่ของประตูกดเพื่อไปกด Limit Switch แล้วหด.....	71
4.7 การทดสอบการเขียนโปรแกรม Scan Keyboard.....	71
4.8 การทดสอบการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับ Hardware ทั้งระบบ.....	71
4.9 การทดสอบการทำ Power Supply.....	72
บทที่ 5 บทสรุป	
5.1 บทสรุปจากการทดสอบที่ 4.1.....	73
5.2 บทสรุปจากการทดสอบที่ 4.2.....	73
5.3 บทสรุปจากการทดสอบที่ 4.3.....	73
5.4 บทสรุปจากการทดสอบที่ 4.4.....	73
5.5 บทสรุปจากการทดสอบที่ 4.5.....	73
5.6 บทสรุปจากการทดสอบที่ 4.6.....	73
5.7 บทสรุปจากการทดสอบที่ 4.7.....	73
5.8 บทสรุปจากการทดสอบที่ 4.8.....	74
5.9 บทสรุปจากการทดสอบที่ 4.9.....	74
บทสรุปผลการทดสอบโครงการนี้.....	74
เอกสารอ้างอิง.....	75
ภาคผนวก	
Source Code Assembly.....	76
Source Code Visual Basic 6.0	91
ประวัติผู้ดำเนินโครงการ.....	126

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4 ขั้นตอนการค่าหน้างาน.....	2
2.1 รายละเอียดของระบบ PC Interface.....	7
2.2 IRQ Setting Table.....	8
2.3 DMA Channel Setting Table.....	8
2.4 I/O Address Setting Table.....	9
2.5 Memory Address Setting Table.....	9
2.6 Interrupt Vector Table.....	9
2.7 Programmable Interrupt Controller Table.....	10
2.8 Mask IRQ Table.....	10
2.9 การหมุนมองเครื่องแบบวง.....	14
2.10 การหมุนมองเครื่องแบบ 2 เพาส์.....	14
2.11 การหมุนมองเครื่องแบบครึ่งสเต็ป.....	15
2.12 แสดงชื่อสัญญาณของขาต่างๆ.....	17
2.13 9 Pin D-SUB MALE at the Computer.....	19
2.14 D-Type 25 and D-Type 9 Connector.....	19
2.15 แสดงหน้าที่ของขาต่างๆ.....	20
2.16 การสรุปคุณสมบัติของมาตรฐานต่างๆ ที่นิยมใช้กันทั่วไป.....	23
2.17 อักษรระบุของรหัส Code 39.....	28
2.18 อักษรระบุของรหัส EAN.....	31
2.19 รหัสสำหรับอักษรแฟลักที่หนึ่งของ EAN 13.....	33
2.20 พาร์คี้เพ็คเกอร์ของ 2 หลักที่เพิ่มมาของ EAN.....	35
2.21 พาร์คี้เพ็คเกอร์ของ 5 หลักที่เพิ่มมาของ EAN 13.....	37
2.22 อักษรระบุของรหัส Interleaved 2 of 5.....	38
2.23 อักษรระบุของรหัส Codebar.....	40
2.24 แสดงบิ๊กและหน้าที่ต่างๆ ของพอร์ต 3.....	45
2.25 แสดงค่าพอร์ต C เมื่อกดสวิตช์.....	62

สารบัญ

รูปที่

หน้า

2.1 การติดต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์.....	4
2.2 Step Motor.....	10
2.3 โครงสร้างของขั้วแม่เหล็กนวนิวเคลียร์.....	11
2.4 การควบคุมระบบสตีปัมอเดอร์, การพัฒนาควบคุมสตีปัม, วงจรการจ่ายไฟ.....	12
2.5 Serial Port แบบ D-Type 25 Pin.....	17
2.6 Serial Port แบบ D-Type 9 Pin.....	18
2.7 TTL/CMOS Serial Logic.....	20
2.8 RS-232 Logic.....	21
2.9 MAX-232.....	22
2.10 ISA Card 8-bit.....	24
2.11 ISA Card 16-bit.....	24
2.12 Socket ISA.....	25
2.13 Code 39.....	30
2.14 EAN 8.....	32
2.15 EAN 13.....	34
2.16 ตัวอย่างบาร์โค้ด 5 หลักที่เพิ่มมาของ EAN.....	36
2.17 Interleaved 2 of 5.....	39
2.18 Codebar.....	41
2.19 แสดงขาต่างๆ ของ 8051.....	44
2.20 โครงสร้างพื้นที่ 4 ของ MCS-51.....	46
2.21 การต่อพื้นที่ 4 ของ MCS-51.....	47
2.22 ไคลอยด์น้ำยาการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำไปรrogram ภายนอก.....	47
2.23 แสดงการสร้างลอดจิกจากสวิตช์.....	54
2.24 แสดงตัวอย่างสวิตช์ที่นิยมใช้กัน.....	54
2.25 แสดงสัญลักษณ์ของสวิตช์แบบต่างๆ	55
2.26 แสดงใบนำรีสวิตช์.....	55
2.27 แสดงสัญญาณที่เกิดจากการสั่นของหน้าสัมผัสของสวิตช์.....	56

2.28 แสดงการนำ NAN gate มาต่อเป็น RS flip-flop เพื่อแก้การสั่นของสวิตช์.....	56
2.29 การใช้ flip-flop อยู่ปัจจุบันใช้แก้ปัญหาสวิตช์.....	57
2.30 การแก้ปัญหาสวิตช์โดยใช้ Schmitt Trigger.....	57
2.31 แสดงการต่อสวิตช์เข้ากับพอร์ต P1	58
2.32 แสดงไคซ์แกรมการใช้อินเทอร์รัพ.....	59
2.33 แสดงลักษณะ ไอซ์ชีแมยเด็ง 74LS148.....	60
2.34 การเชื่อมต่อสวิตช์เข้ากับ 74LS148.....	61
2.35 แสดงการต่อพอร์ตแบบเมทริกซ์เข้ากับพอร์ต C ของ 8255.....	62
2.36 แสดงการต่อ Key Switch แบบเมทริกซ์.....	63
3.1 แสดง Flowchart การขับรถขาเข้า.....	64
3.2 แสดง Flowchart การขับรถขาออก.....	65
3.3 วงจร Sensor Circuit.....	66
3.4 วงจร ISA Card.....	67
3.5 วงจร Drive Motor.....	68
3.6 วงจร Scan Key.....	69
1 Run Program หาก d:\in_out>Project1.....	112
2 ภาพรวมใน Program Visual Basic 6.0.....	112
3 การ Link DataEnvironment1.....	113
4 การที่แบบฟอร์มรายงานเพื่อสั่งแสดงและสั่งพิมพ์.....	113
5 หน้าต่างแรกของการเข้า Program.....	114
6 การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล.....	114
7 เลือกตรวจสอบฐานข้อมูล.....	115
8 ฐานข้อมูลของผู้ควบคุมระบบ.....	115
9 ฐานข้อมูลของสมาชิก.....	116
10 หน้าต่างในการ Run Program.....	116
11 ตัวอย่างแบบฟอร์มที่จะ Print ออกมานะ.....	117
12 การลบฐานข้อมูลโดยพิมพ์วันที่และเวลาลง ไป.....	117

13 ฐานข้อมูลของผู้ควบคุมระบบ.....	118
14 ฐานข้อมูลของสมาชิก.....	118
15 ฐานข้อมูลของผู้ที่เข้า-ออก.....	119
16 การรวมของโครงงาน.....	120
17 กล่องรวมแพงวงจร.....	121
18 กล่องใส่เครื่องรูดบัตร และกดรหัส Password และวงจรขยาย Port 8255.....	122
19 ประตูเกล.....	123
20 Stepper Motor.....	124
21 แสดงวงจรในกล่องรวมแพงวงจร.....	125