

# สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ข
กิตติกรรมประกาศ .....	ค
สารบัญ .....	ง
สารบัญตาราง.....	น
สารบัญรูป.....	ช

## บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ .....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ .....	2
1.3 ขอบข่ายของโครงการ .....	2
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน .....	2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ .....	2
1.6 งบประมาณที่ใช้ .....	3

## บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 งานวิจัยการเชื่อมโยงแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงเข้ากับระบบการไฟฟ้าโดยใช้ไทริส เตอร์อินเวอร์เตอร์ .....	4
2.2 การเชื่อมต่อแรงดันกระแสตรงด้วย Sine Wave resonant inverter .....	7
2.3 การควบคุมการเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น .....	12
2.4 การควบคุมการเรียงกระแสเด็ดด้วยโหลด R-L .....	17
2.5 การควบคุมคอนเวอร์เตอร์ 1-เฟส ในกระบวนการอินเวอร์เตอร์ .....	18
2.6 สายส่งกำลังกระแสตรง .....	19
2.7 ตัวกรอง harmonic และการปรับปรุงเพาเวอร์เฟกเตอร์ .....	21
2.8 การเชื่อมโยง 1 เฟส .....	24
2.9 การเชื่อมโยง 3 เฟส .....	25

## สารบัญ ( ต่อ )

### บทที่ 3 การออกแบบชุดผลิตไฟฟ้าและชุด Synchronize

3.1 การออกแบบคิดตั้งเครื่องยนต์กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า .....	26
3.2 การออกแบบชุด Synchronize .....	26
3.3 การพัฒนาด้วยหนีบว่าทำ .....	32

### บทที่ 4 ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการทดลอง

4.1 ผลที่ได้จากชุดวงจรชิงโกรนัส .....	33
4.2 วงจรการจ่ายแรงดันกระแสตรงให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า .....	35

### บทที่ 5 บทสรุป

5.1 สรุปการทำโครงงาน .....	39
5.2 การประเมินผล .....	39
5.3 ปัญหาที่เกิดขึ้น .....	40

# สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	3
3.1 อัตราการใช้ค่าสูงสุดต่างๆของวงจรที่ใช้อิชีบอร์ TCA 785 .....	27



# สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 วงจรค่อนโถรัฟลูเวฟเรคติฟายที่ทำงานในโหมดอินเวอร์เตอร์รูปคลื่นแรงดัน และกระแสขอ วงจรส่วนอินพุตและเอาท์พุต .....	4
2.2 วงจรกำลังและวงจรควบคุม .....	5
2.2.1 ก) รูปคลื่นแรงดัน( $V_s$ )และ กระแส ( $I_{LOAD}$ ) .....	6
2.2.2 ก) รูปคลื่นแรงดัน( $V_s$ )100 V/div และกระแส ( $I_{LOAD}$ )2.5A/div .....	6
2.2.1 ข) รูปคลื่นแรงดัน( $V_s$ )และกระแส ( $I_s$ ) .....	7
2.2.1 ค) รูปคลื่นแรงดัน( $V_s$ )100V/div และกระแส ( $I_s$ )2.5A/DIV .....	7
2.2.2 ข) รูปคลื่นแรงดัน( $V_s$ )และกระแส ( $I_s$ ) .....	7
2.2.2 ค) รูปคลื่นแรงดัน( $V_s$ )100V/div และกระแส ( $I_s$ )2.5A/di .....	7
2.3 การเชื่อมต่อระบบอินเวอร์เตอร์/เรคติฟายเออร์ที่ความถี่สูงด้วยการใช้อาท์พุตที่เป็นคลื่นรูป sine .....	9
2.4 วงรสมนูดของ Sine wave ที่ความถี่สูงด้าน output ที่เกิดจากการทำงานของไคโอดที่ เวลาเท่ากับศูนย์ในรูปที่ 2.1 .....	11
2.5 วงรสมนูดของ sinewave ที่ความถี่สูงด้าน output ซึ่งสามารถทำงานในโหมด .....	12
2.6 การควบคุมการเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น .....	13
2.7 กระแสที่ไม่ต่อเนื่องในโหลด R - L .....	15
2.8 แรงดันขามอนิกส์ด้าน Output ในฟังก์ชันการควบคุมแรงดัน I เพสด้วยค่ามุน .....	17
2.9 การควบคุมการแปลงกระแสลับเป็นกระแสตรงด้วย R-L source load.....	18
2.10 การคุณแรงดันoutput ของ single-phase converter ของรูปที่ 2.9 ซึ่งเป็นการทำงานของ inverter ที่ $\alpha = 150$ and $V_{dc} < 0$ .....	19
2.11 สายส่งกำลังไฟฟ้ากระแสตรง .....	20
2.12 ตัวรองกระแสลับแรงดันกระแสตรง.....	23
2.13 ตัวรองด้านกระแสลับและ power factor แบบ capacitors .....	24
2.14 High - frequency photovoltaic interface. ....	25
3.1 พลังไดอะแกรม .....	27
3.2 วงจร synchronize .....	29

## สารบัญรูป ( ต่อ )

รูปที่	หน้า
3.2 ก) วงจร synchronize.....	29
3.2 ข) วงจรควบคุมการเชื่อม โดยกับระบบการไฟฟ้า.....	29
3.3 Opamp เบอร์ 741 .....	30
3.4 วงจรจ่ายแรงดัน DC.....	31
4.1 คลื่นแรงดัน ( $V_s$ ) และกระแส( $I_{LOAD}$ ) จากการเชื่อมต่อที่ 20 โวลต์ .....	33
4.2 คลื่นแรงดัน( $V_s$ ) และกระแส( $I_s$ )จากการเชื่อมต่อที่ 20 โวลต์ .....	34
4.3 รูปคลื่นแรงดัน( $V_s$ )และกระแส( $I_s'$ )จากการทดลองเชื่อมต่อโดยใช้แรงดันที่ 20 โวลต์.....	34
4.4 ก) แสดงตำแหน่งสัญญาณทริกที่ขา 15 ของ TCA 785 .....	35
4.4 ข) แสดงการเลื่อนตำแหน่งของมุนทริกเมื่อปรับค่าความด้านทาน .....	36
4.5 ก) ค่าแรงดันกระแสตรงที่เกิดจากมุนทริกจากรูปที่ 4.3 ก) ..	37
4.5 ข) ค่าแรงดันกระแสตรงที่เกิดจากการเลื่อนมุนทริกตามรูปที่ 4.3 ข) ..	37
4.6 แรงดันกระแสตรงที่แปลงอุกมาเป็นกระแสตรง .....	38