

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน

โครงงานนี้เป็นการสร้างอุปกรณ์วัดองค์ประกอบต่าง ๆ ทางไฟฟ้า โดยสามารถแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งเป็นการวัดองค์ประกอบต่าง ๆ จากไฟฟ้าที่ใช้กันในทุกวันนี้ และนำมาแสดงผลให้เห็นถึงผลกระทบความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นทำให้รูปคลื่นไฟฟ้าไม่เป็นรูปไข่โดยคัดตามแบบอุดมคติ องค์ประกอบทางไฟฟ้านี้ได้แก่ แรงดัน, กระแส, กำลังปรากฏ, กำลังไฟฟ้าจริง, กำลังไฟฟ้าสมมูลนิยม โดยอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เช่น ตัวแปลงสัญญาณ (Transducer), ตัวยกระดับสัญญาณ, วงจรแปลงสัญญาณอนาคตอภิ朧ปัจจุบันดิจิตอล, หน่วยประมวลผลและควบคุมจังหวะ, โปรแกรมการคำนวณและแสดงผล โดยมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ทางพอร์ตอนุกรม RS-232 ซึ่งเป็นพอร์ตมาตรฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

- เพื่อให้สามารถสร้างอุปกรณ์วัดองค์ประกอบทาง Power และโปรแกรมที่ใช้แสดงผลออกมาได้
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Analog to Digital Converter และการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Delphi และแสดงปริมาณต่าง ๆ ทาง Power เช่น Apparent Power, Real Power, Reactive Power, Power factor, Voltage, Current
- เพื่อศึกษามาตรฐานของ Port RS-232 ซึ่งเป็น Port มาตรฐานของคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่อง


#### 1.3 ขอบข่ายของโครงงาน

การวิเคราะห์รูปคลื่นทางไฟฟ้าส่วนใหญ่มักจะพิจารณาเพียงรูปคลื่นไข่โดยคัดถือว่ามีถูกฐานเท่านั้น (50 Hz) เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วรูปคลื่นทางไฟฟ้านั้นถึงแม่จะมีความถี่เท่ากับความถี่มูลฐานแต่ว่ารูปคลื่นที่ได้นั้นไม่เป็นรูปไข่โดยคดีที่แท้จริง ดังนั้นการที่เราจะวิเคราะห์รูปคลื่นทางไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงนั้นเราจึงต้องพิจารณาถึงความไม่เป็นไข่โดยคดีที่

จากสัญญาณดังกล่าวนั้นเราจะต้องนำสัญญาณนั้นมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของไฟฟ้า การสร้างเครื่องมือที่จะใช้วัดปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นต้องอาศัยหลักการที่วัดสัญญาณจริง แล้วนำสัญญาณมาวิเคราะห์ โดยอาศัยหลักการทางไฟฟ้า และคณิตศาสตร์ ซึ่งในเครื่องมือวัดนี้จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

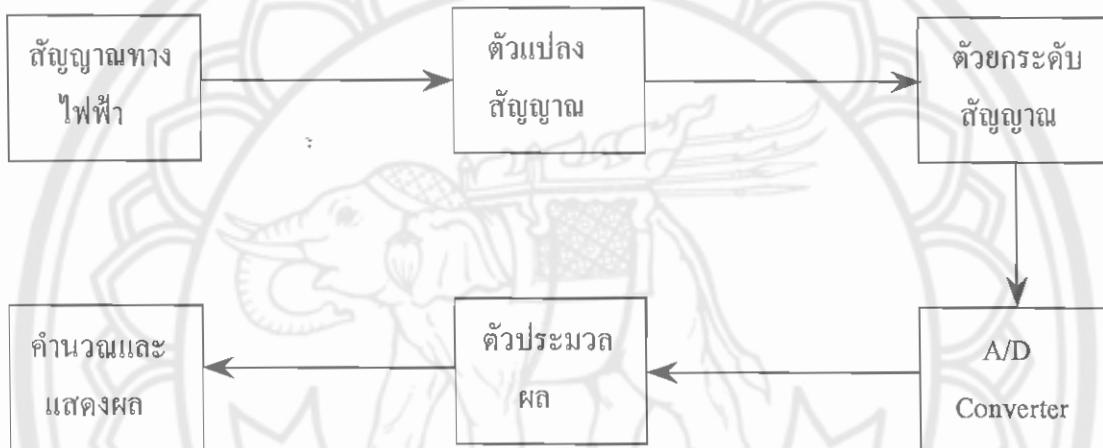1. ส่วนของตัวแปลงสัญญาณ (Transducer)
2. การยกระดับสัญญาณ (Upper level circuit)
3. วงจรแปลงสัญญาณอนาคตอภิຍานเป็นสัญญาณดิจิตอล (A/D Converter)
4. ส่วนของหน่วยประมวลผลและควบคุมจังหวะ (Main processor and timing controller)
5. ส่วนของโปรแกรมการคำนวณและแสดงผลบนจอคอมพิวเตอร์ (Calculate and display Program)

โดยส่วนประกอบทั้งหมดนี้จะต้องทำงานเรียงลำดับกัน ไปแล้วต้องมีจังหวะการทำงานที่สอดคล้องกันด้วยเพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลที่ได้มา ดังรูปที่ 1.1



รูปที่ 1.1 การทำงานของเครื่องวัดองค์ประกอบทางไฟฟ้า (POWER ANALYZER ON PC)

## 1.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

กิจกรรม	พ.ย.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ศึกษาเกี่ยวกับวงจร Converter, sampling, Delphi	↔		↔							
ออกรูปแบบตรวจ A/D, Sampling device (hardware)			↔↔							
ออกแบบวงจร, สร้างโปรแกรม				↔		↔				
ทดสอบ Hardware กับ software							↔↔			
วิเคราะห์และสรุปผล								↔↔		

## 1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถสร้างอุปกรณ์วัดองค์ประกอบทางไฟฟ้า (3 เฟส) และโปรแกรมที่ใช้แสดงผลทางคอมพิวเตอร์ออกมาได้

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Analog to Digital converter และเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Delphi แสดงปริมาณต่าง ๆ ทาง Power เช่น Apparent Power , Real Power, Reactive Power, Power factor , Voltage, Current

3. สามารถใช้ศึกษามาตรฐานของ Port RS-232 ซึ่งเป็น Port มาตรฐานของคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องได้

## 1.6 งบประมาณที่ใช้

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 4,000 บาท (ต่อพันบาทถ้วน)

โดยขออนุมัติทั้งหมดทุกรายการ